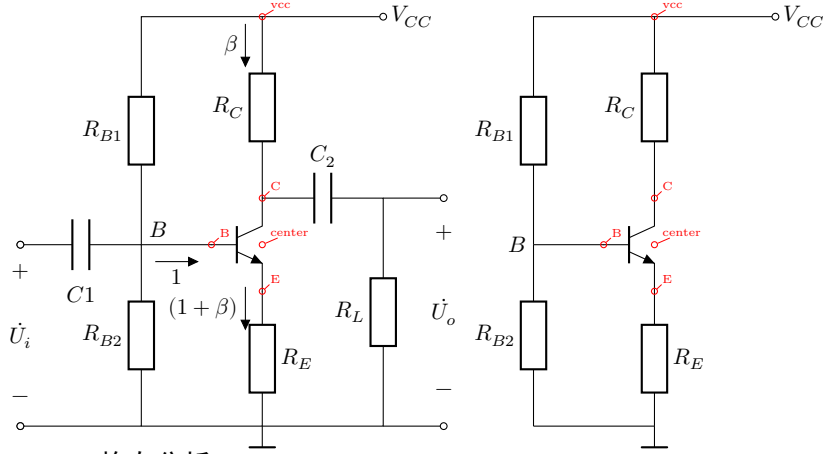


L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X


## 1 三种晶体管放大电路

### 1.1 分压式偏置电路



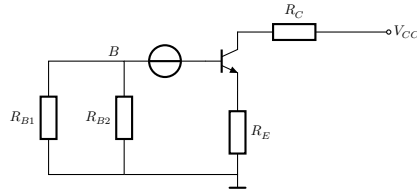
#### 1.1.1 静态分析

$$\begin{aligned}
 U_B &\doteq \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} \\
 I_B &= \frac{U_B - U_{BE}}{R_{B1} // R_{B2} + (1 + \beta) R_E} \\
 &= \frac{U_B - U_{BE}}{(1 + \beta) R_E} \\
 I_C &= \beta I_B \\
 U_{CE} &\doteq V_{CC} - I_C (R_C + R_E)
 \end{aligned}$$



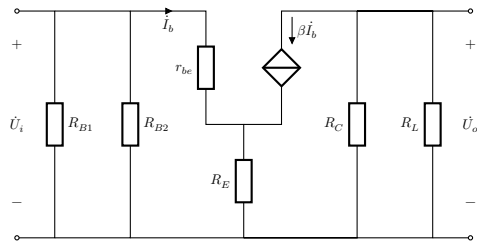
#### 1.1.2 动态分析

$$\begin{aligned}
 r_{be} &= r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E \text{ mA}} \\
 A_U &= - \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \\
 r_i &= R_{B1} // R_{B2} // (r_{be} + (1 + \beta) R_E) \\
 r_o &= R_C
 \end{aligned}$$




## 1.2 分压式偏置电路（带旁路电容）

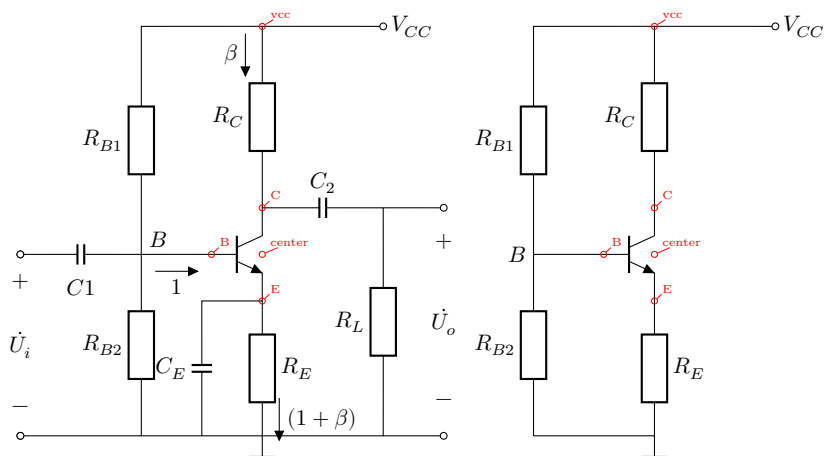

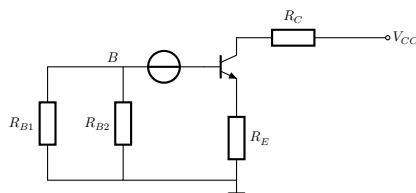
## 1.2.1 静态分析

$$\begin{aligned}
 U_B &\doteq \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} \\
 I_B &= \frac{U_B - U_{BE}}{R_{B1} // R_{B2} + (1 + \beta) R_E} \\
 &= \frac{U_B - U_{BE}}{(1 + \beta) R_E} \\
 I_C &= \beta I_B \\
 U_{CE} &\doteq V_{CC} - I_C (R_C + R_E)
 \end{aligned}$$


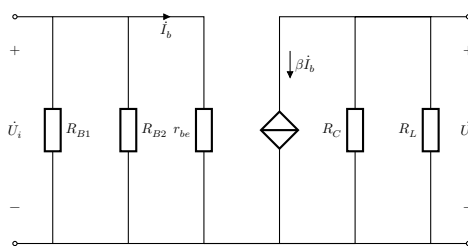
## 1.2.2 动态分析

$$\begin{aligned}
 r_{be} &= r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E \text{ mA}} \\
 A_U &= - \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be}} \\
 r_i &= R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \\
 r_o &= R_C
 \end{aligned}$$





## 2 模拟集成电路及其应用电路

### 2.1 集成运算放大电路的线性应用

#### 2.1.1 比例运算电路

