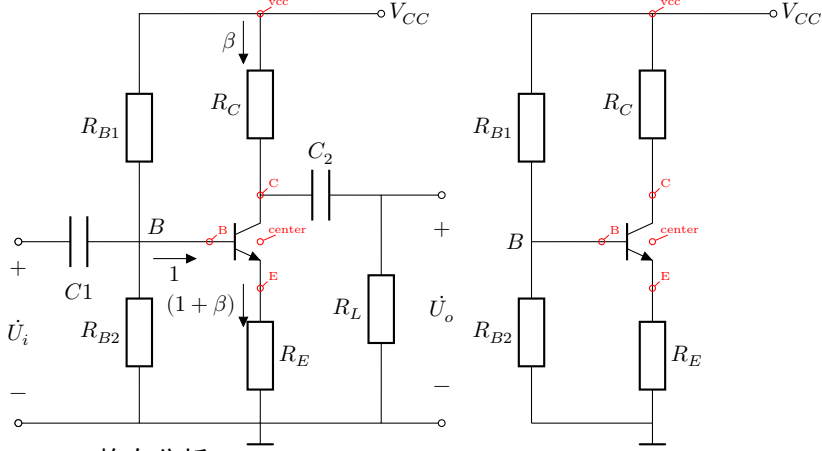


L^AT_EX

1 三种晶体管放大电路

1.1 分压式偏置电路



1.1.1 静态分析


$$U_B \doteq \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC}$$

$$I_B = \frac{U_B - U_{BE}}{R_{B1} // R_{B2} + (1 + \beta) R_E}$$

$$= \frac{U_B - U_{BE}}{(1 + \beta) R_E}$$

$$I_C = \beta I_B$$
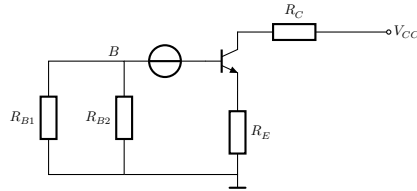
$$U_{CE} \doteq V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$




1.1.2 动态分析

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E \text{ mA}}$$


$$A_U = - \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_E}$$

$$r_i = R_{B1} // R_{B2} // (r_{be} + (1 + \beta) R_E)$$

$$r_o = R_C$$

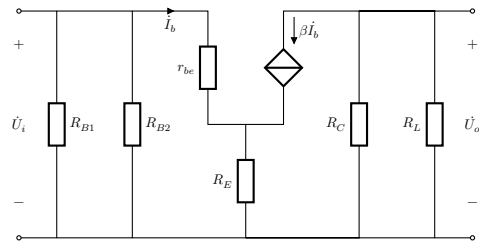


1.2 分压式偏置电路（带旁路电容）

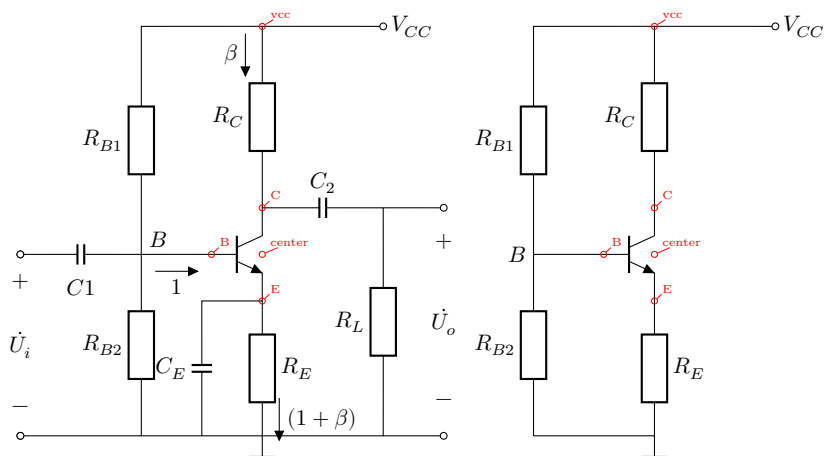

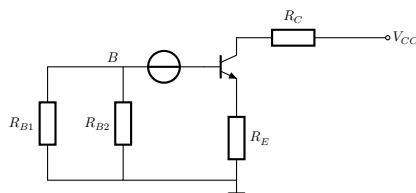
1.2.1 静态分析

$$\begin{aligned}
 U_B &\doteq \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} \\
 I_B &= \frac{U_B - U_{BE}}{R_{B1} // R_{B2} + (1 + \beta) R_E} \\
 &= \frac{U_B - U_{BE}}{(1 + \beta) R_E} \\
 I_C &= \beta I_B \\
 U_{CE} &\doteq V_{CC} - I_C (R_C + R_E)
 \end{aligned}$$




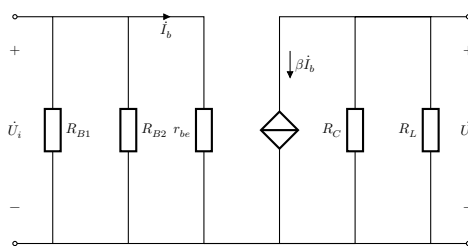1.2.2 动态分析

$$\begin{aligned}
 r_{be} &= r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E \text{ mA}} \\
 A_U &= - \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be}} \\
 r_i &= R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \\
 r_o &= R_C
 \end{aligned}$$



1.3 射极发射器

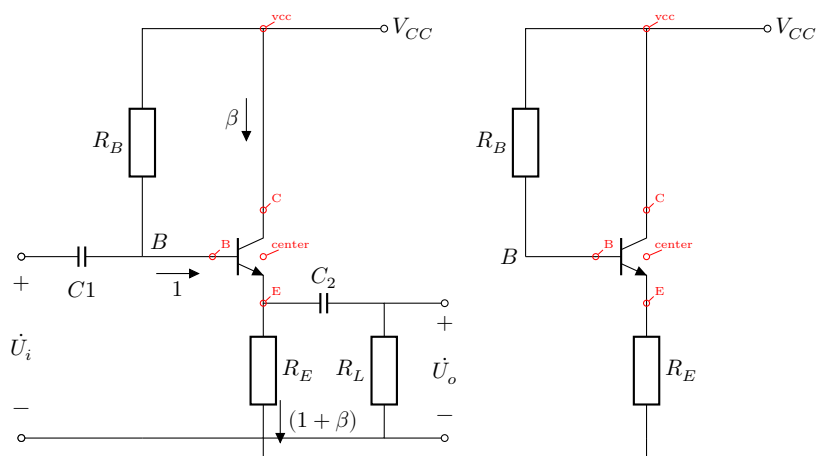

1.3.1 静态分析

$$I_B = \frac{U_B - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta)R_E}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$U_{CE} \doteq V_{CC} - I_C R_E$$

1.3.2 动态分析


$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E \text{ mA}}$$

$$A_U = \frac{\beta(R_E // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)}$$

$$r_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)]$$

$$r_o = R_E // \frac{(R_B // R_S) + r_{be}}{1 + \beta}$$

$$\doteq \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$

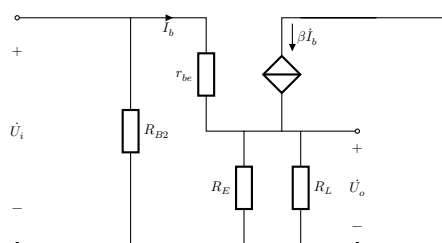

2 模拟集成电路及其应用电路

2.1 集成运算放大电路的线性应用

2.1.1 比例运算电路

